Электрические цепи постоянного тока

Теоретическое занятие

Профессия: 22.01.05 Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов

ОП 01 Электротехника

Тема 1. Электрические цепи постоянного тока

Преподаватель: Рутенко А.В.

2022

Электрические цепи постоянного тока

Основными параметрами, характеризующими электрическую энергию, являются ток и напряжение, которые могут изменяться во времени по периодическому закону, либо быть постоянными. Соответственно все устройства и системы, связанные с использованием электроэнергии, разделяют на устройства (системы) постоянного тока и устройства (системы) переменного тока. Первым генератором электрического тока был электрохимический генератор постоянного тока – «вольтов столб» в 1799 г. С этого времени до 70-х годов XIX века электротехника развязалась как техника постоянного тока. Однако, с развитием в конце XIX века техники переменного тока, источники постоянного тока отошли на второй план. Производство, передача, распределение и использование электрической энергии стало осуществляться в основном посредством устройств переменно тока. Несмотря на это, электрические устройства постоянного тока используются довольно широко. Это источники питания технологических установок, которые не могут работать на переменном токе (электролиз, гальванические установки).

Устройства постоянного тока широко используются в электрооборудования космических объектов, транспорта, в системах автоматики, для питания теле- и радиоаппаратуры. В настоящее время ученым приходится вновь возвращаться к идее передачи электроэнергии постоянным током. Оказывается, линии электропередач (далее – ЛЭП) постоянного тока при передаче электроэнергии на сверхдальние расстояния более экономичны, чем ЛЭП переменного тока, так как обладают меньшими потерями мощности, сооружения их проще и дешевле, несмотря на необходимость установки двух преобразовательных подстанций (в начале и в конце линии). Кроме того, применение ЛЭП постоянного тока упрощает связь энергосистем и допускает их работу в несинхронном режиме. Таким образом, техника постоянного электрического тока и в настоящее время является важной и развивающейся частью электроэнергетики.[1]

---

[1]Черепахин А.А., Колтунов И.И., Кузнецов В.А. Материаловедение. Учебное пособие. - М.: Кнорус,

Электрическая цепь — это совокупность электротехнических устройств, предназначенных для генерирования, передачи и преобразования электрической энергии, соединенные между собой электрическими проводами. Например: аккумуляторная батарея, лампа и выключатель, соединенные между собой проводами, образуют электрическую цепь. Отдельные электротехнические устройства, образующие электрическую цепь, называются элементами электрической цепи и делятся на 3 группы:


1. Генерирующие устройства (источники электрической энергии) – это элементы электрической цепи, преобразующие различные виды энергии (тепловую, химическую, световую, механическую) в электрическую энергию.

2. Приемные устройства (приемники электрической энергии) – это элементы электрической цепи, преобразующие электрическую энергию в другие виды энергии.

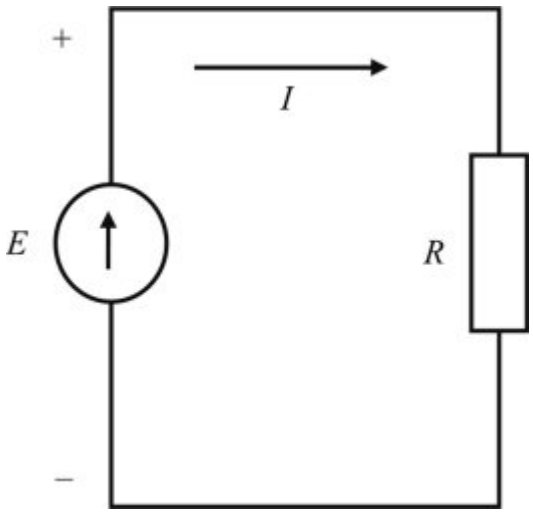3. Вспомогательные устройства – это элементы электрической цепи, которые предназначены для управления, регулирования режимов работы, защиты, контроля параметров в электрической цепи и не связаны непосредственно с основным преобразованием энергии. Все электротехнические устройства, являющиеся элементами электрических цепей, имеют условные графические обозначения, установленные ГОСТом. Эти условные графические обозначения позволяют графически изображать электрическую цепь. Такое графическое изображение электрической цепи, содержащее условные изображения её элементов и показывающее их соединение, называется принципиальной схемой или схемой электрической цепи. Электрической цепью называется совокупность соединённых друг с другом источников электрической энергии и приёмников электрической энергии (потребителей, нагрузок). Источники называют активными, а приёмники – пассивными элементами цепи. Постоянным током называется ток, неизменный во времени. Источниками постоянного тока могут быть генераторы, аккумуляторы, гальванические элементы, термопары, фотоэлементы и др. В них электрическая энергия получается путём преобразования других видов энергии: механической, химической, тепловой, лучистой. Приёмниками могут быть электрические двигатели,


электролизные установки, аккумуляторы во время зарядки, электромагниты, осветительные лампы и другие устройства, в которых электрическая энергия преобразуется в другие виды энергии - механическую (электродвигатели), химическую (аккумуляторы), тепловую (электропечи), световую (осветительные приборы). Постоянный ток обозначается буквой I, электродвижущая сила (далее - ЭДС) источника - E, сопротивление - R. В международной системе единиц (СИ) ток измеряется в амперах (А), ЭДС – в вольтах (В), сопротивление - в омах (Ом).[2]

В простейшем случае электрическая цепь состоит из одного источника E, одного приёмника R и двух соединительных проводов (рис. 1.1). Графически электрическую цепь изображают в виде так называемой схемы замещения, на которой элементы цепи показывают условно: источник - окружностью со стрелкой внутри, которая указывает положительное направление ЭДС или тока, сопротивление - прямоугольником, соединительные провода - отрезками прямых. Приёмник энергии и провода, соединяющие приёмник с источником, называют внешней частью электрической цепи или внешней цепью. Во внешней цепи ток течёт от плюса источника к минусу, а внутри источника - от минуса к плюсу. Зависимость тока, протекающего по сопротивлению, от напряжения на этом сопротивлении называется вольтамперной характеристикой. Различают два принципиально отличных типа вольтамперных характеристик: в первом случае она представляет собой прямую линию (рис. 1.2, а), во втором - некоторую кривую линию (рис. 1.2, б).



[2]Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов. - М: Инфа-М, 2019.

Рисунок 1.1. Простая электрическая цепь

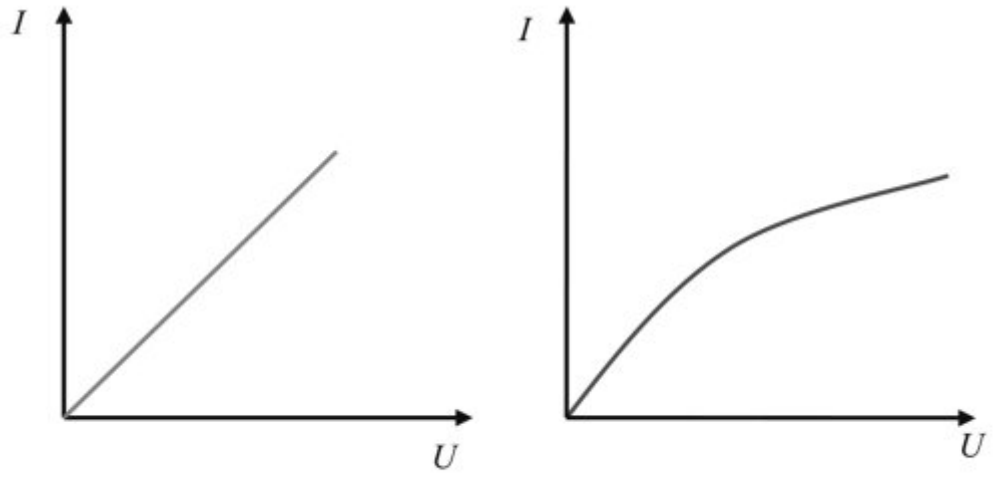

а *б*

Рисунок 1.2. Вольтамперные характеристики элементов: а - линейная; б – нелинейная.

Сопротивления, вольтамперные характеристики которых являются прямыми линиями, называют линейными сопротивлениями, а электрические цепи только с линейными сопротивлениями - линейными электрическими цепями. Сопротивления, вольтамперные характеристики которых не являются прямыми линиями (т.е. нелинейны), называют нелинейными сопротивлениями, а электрические цепи с нелинейными сопротивлениями - нелинейными электрическими цепями. При расчёте и анализе электрических цепей источник электрической энергии заменяют расчётным эквивалентом. В качестве такого эквивалента может быть:

1) либо источник ЭДС с последовательно включенным с ним сопротивлением RB, равным внутреннему сопротивлению реального источника энергии (рис. 1.3, а);

2) либо источник тока с параллельно включенным с ним сопротивлением RB, равным внутреннему сопротивлению реального источника энергии (рис. 1.3, б).

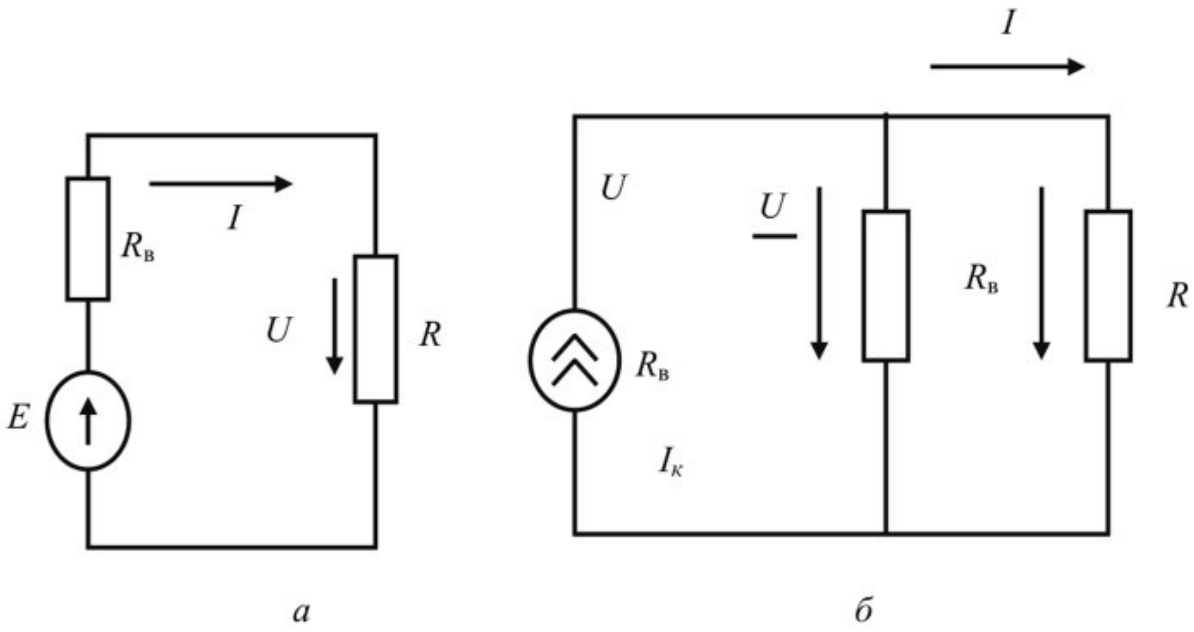


Рисунок 1.3. Схема включения источников электрической энергии: а - ЭДС; б – тока.

Под источником ЭДС понимают такой идеализированный источник питания, ЭДС которого постоянна, не зависит от величины протекающего через него тока и равна ЭДС реального источника энергии. Внутреннее сопротивление этого идеализированного источника питания равно нулю. Под источником тока понимают такой идеализированный источник питания, который даёт ток /к, не зависящий от величины нагрузки R и равный частному от деления ЭДС реального источника на его внутреннее сопротивление (7В = Е / RB). Ток в нагрузке R в обоих источниках будет одинаков и равен.

$$I = E/ (R + R_в).$$

Список использованной литературы

1. Стуканов В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: Учебное пособие. Лабораторный практикум. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2019. – 208 с.

2. Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов. – М: Инфа-М.: 2019. – 624 с.

3. Черепахин А.А., Колтунов И.И., Кузнецов В.А. Материаловедение. Учебное пособие. – М.: Кнорус, 2019. – 238 с.